

〈9주차 실험 공지〉
정류 회로 (실험 교재 : 77p ~ 79p)

- 기타 사항

1. 실험 6. 정류 회로의 “4. [브리지 정류회로]”와 “5. [브리지 정류회로와 필터]”만 수행합니다.
2. 두 실험에 사용하는 $1k\Omega$ 저항을 800Ω 으로 변경합니다.
3. 실험 교재에 언급된 입력 파형의 크기는 V_{pp} (peak-to-peak)로 실험을 진행합니다.
4. 실험서의 회로에서 프로브 모양을 잘 확인하고 시뮬레이션을 진행합니다.