

## 〈4주차 실험 공지〉

등가 회로 및 중첩의 원리 (실험 교재 : 44p ~ 45p)

### - 기타 사항

1. 테브난 등가 저항  $R_{th}$  는 가변저항을 사용합니다.
2. 1.1과 1.5의 a, b 단자에 연결하는 저항  $R_L$  은  $2k\Omega$ ,  $3k\Omega$ ,  $4k\Omega$  3종류만 실험합니다.
3. “1.6 테브난 등가 회로를 ~”와 “2.4 앞서 측정된 전류값들 ~”에 해당하는 내용은 결과보고서에 작성합니다.
4. 실험 공지에서 언급되지 않은 사항은 보고서 양식을 따릅니다.