

## <7주차 실험공지>

### ▶ 실험 교재의 “실험 6. 정류 회로” 부분을 실험합니다.(77p ~ 79p)

- 실험은 [4. 브리지 정류 회로], [5. 브리지 정류 회로와 필터]를 수행합니다.
- 6, 7번의 내용(79p)은 예비보고서에 작성하지 않습니다.
- 실험서의 회로에서 프로브 모양을 잘 확인하고 시뮬레이션을 진행합니다.
- 계산값과 시뮬레이션 측정값의 오차를 모두 확인하여 보고서를 작성합니다.

### ▶ 기타 사항

- 두 실험에 사용하는  $1K\Omega$  저항을  $800\Omega$ 으로 변경해 사용합니다.
- 실험서에 언급된 입력 파형의 크기는  $V_{pp}$ (Peak-to-peak)로 생각하고 실험을 진행합니다.
- 이번 예비보고서의 페이지 제한 수는 4장, 결과보고서 제한은 5장입니다.