

## <4주차 실험공지>

- ▶ 실험 교재의 “실험 3. 등가 회로 및 중첩의 원리” 부분을 실험합니다.  
(44p ~ 45p)

- ▶ 기타 사항

- 교재의 실험내용을 잘 읽고, 보고서 양식에 맞춰 정리해 작성합니다.
- 테브난 등가 저항에 사용하는 저항  $R_{th}$ 는 가변저항을 사용합니다.
- 1.1과 1.5의 a, b단자에 연결하는 저항  $R_L$ 은  $1k\Omega$ ,  $2k\Omega$ ,  $3k\Omega$  3종류만 실험합니다.
- “1.6 테브난 등가 회로를 ~”와 “2.4 앞서 측정된 전류값들 ~”에 해당하는 내용은 결과보고서에 작성합니다.