



6. Centertapped 변압기와 두 개의 다이오드를 사용하면 전파 정류회로를 얻을 수 있다.  
그렇다면 네 개의 다이오드를 사용하는 브리지 정류 회로를 사용하는 이유는 무엇인가?
7. 우리 가정에서 실제로 사용되는 어댑터와 같은 장치에서 사용하는 정류 회로에서는 어떠한 저항과 커패시터 그리고 다이오드가 사용되는지 조사해서 적으시오

필요	
면인	