

<11주차 실험 공지>

▶ 실험 교재의 "실험 10. OP Amp 증폭 회로" 부분을 실험합니다. (255p ~ 259p)

- 실험은 6번(257p), 7번(258p) 실험을 수행합니다.

- 다음의 내용을 적용해 실험을 수행합니다.

① 실험에 사용하는 OP Amp 는 LM324입니다.

② 모든 실험의 V_{cc} 는 5V입니다.

실험 6의 $20K\Omega$ 저항을 $2K\Omega$ 으로 변경해 사용합니다. ($20K\Omega \rightarrow 2K\Omega$)

④ 실험 6, 7의 $10K\Omega$ 저항을 $1K\Omega$ 으로 변경해 사용합니다. ($10K\Omega \rightarrow 1K\Omega$)

⑤ 실험 6, 7의 입력 파형 (v_s, v_1)은 $2\sin\omega t$ 를 사용합니다. (주파수 1Khz)