<5주차 실험 공지>

▶ 실험 교재의 "실험 4. 커패시터의 충전 및 방전" 부분을 실험합니다. (46p ~47p)


(실험 교재 :Pspice를 이용한 전자회로 분석과 응용 및 실험. 고윤호 정슬 저)

▶ 기타 사항

- 이번 보고서 **3장 이내로 작성**합니다.
- 실험은 아래 실험 1, 2 을 진행하며, 교재의 전압 및 저항 값을 사용하는 것이 아닌 반드시 **공지에 주어진 전압 및 저항 값**을 사용합니다.

▶ 실험 1. 커패시터 방전 실험

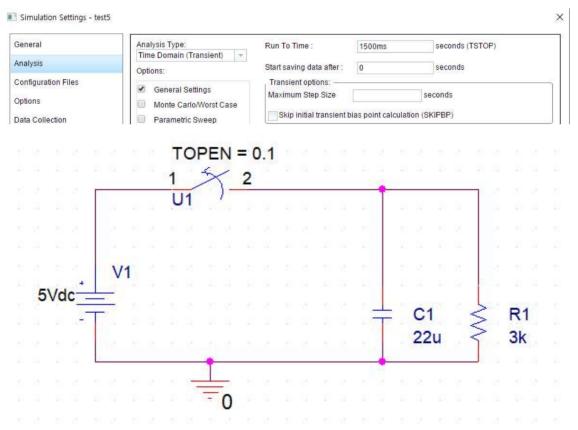- 다음의 회로를 구성하고 방전 파형을 관측하고, 아래의 표를 완성하시오. 방전 파형을 시상수와 관련하여 실험 결과에 간략히 설명하시오. 해당 PSpice 시뮬레이션 시 <u>반드시 커서를 이용하여</u> 시상수 관계를 나타내시오. 시뮬레이션 프로파일에서 Run to Time은 반드시 1500ms로 설정하시오.



예비 보고서 : PSpice 시뮬레이션 결과, 시상수 계산 값



결과 보고서 : 오실로스코프 파형, Pspice 시뮬레이션 결과(파형), 시상수 계산


값

▶ 실험 2. 교류전원에서의 커패시터

TR = 0

TF = 0 PW = 0.5 PER = 1

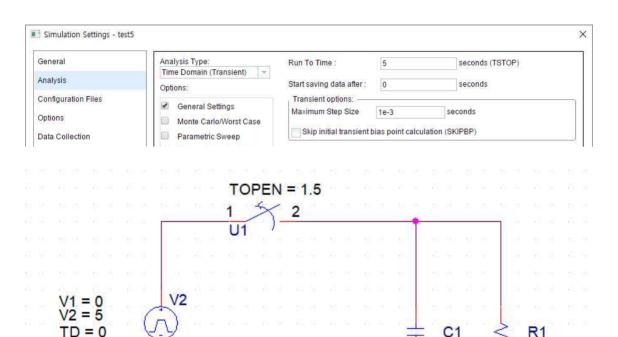- 다음의 회로를 구성하여 파형을 관측하고, 아래의 표를 완성하시오. 스위치를 열고난 후의 파형과 시상수의 관계에 대해 분석하시오. 해당 파형에서는 커서를 찍을 필요 없으며, 시뮬레이션 프로파일에서 Run to Time을 반드시 5s, Maximum Step Size는 1e-3으로 설정하여 시뮬레이션 하시오.



1000k

100u


예비 보고서 : PSpice 시뮬레이션 결과(파형), 시상수 계산 값



	계산 값
시상수	

결과 보고서 : 오실로스코프 파형, Pspice 시뮬레이션 결과(파형), 시상수 계산 값

▶ Pspice Cursor 사용법

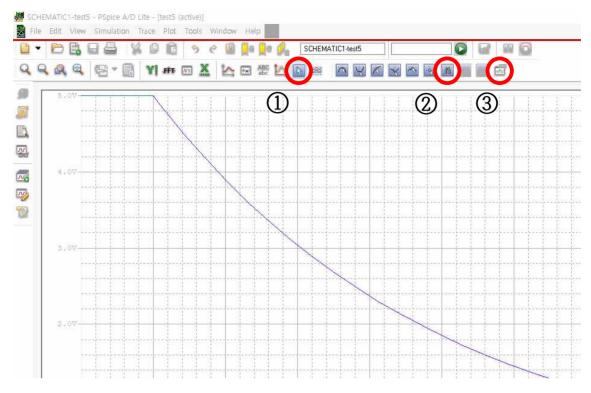

- ① Toggle cursor : cursor 기능 활성화
- ② Cursor Search : cursor 을 내가 원하는 정확한 지점으로 움직이는데 사용, 명령어 필요.
- ③ Mark label : cursor의 위치에 따른 값 표시.

Cursor Search 명령어

- ① search [backword/forward] xvalue(값) : 현재 커서를 기준으로 앞 혹은 뒤쪽에서 x값이 값인 부분을 찾기 위한 명령어
- ② search [backword/forward] level(값) : 현재 커서를 기준으로 앞 혹은 뒤쪽에서 y값이 값인 부분을 찾기 위한 명령어
- ③ 더 많은 명령어는 Pspice의 HELP 참조